


Array di elementi logici - BUS

leo

March 10, 2023

La maggior parte delle operazioni vengono svolte su 32bit.

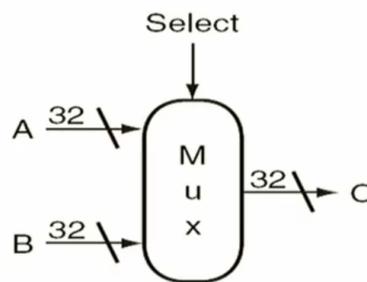Un **bus** è una collezione di linee di input che vengono trattate come un singolo segnale.



Un multiplexor con un bus a 32bit corrisponde ad un array di 32 multiplexor ad 1bit.

