

Circuiti sequenziali

leo

March 18, 2023

Esistono 2 gruppi di circuiti sequenziali:

- **asincroni**: non fanno uso di clock
- **sincroni**: necessitano di un segnale di clock

I circuiti sequenziali sono formati da elementi di memorizzazione e da reti combinatorie che elaborano le informazioni memorizzate. In ogni istante un circuito sequenziale si trova in uno **stato** determinato dai bit memorizzati.