


SR-latch

leo

March 19, 2023

S-R latch è un circuito asincrono composto da 2 porte NOR.

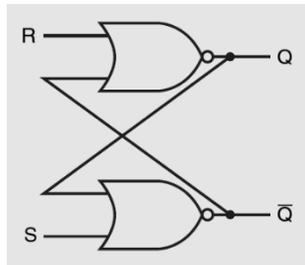S sta per "set" ovvero impostare l'output $Q = 1$. R sta per "reset" ovvero impostare l'output $Q = 0$.



È possibile realizzare un S-R latch anche utilizzando 2 porte NAND.

